

Conductor
insulator

electron

$$q = -e = -1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$$

drift speed v

$$dq = dV \cdot n \cdot q = dl \cdot A \cdot n q$$

$$= v dt A n q$$

current

$$i = \frac{dq}{dt}$$

$$1 \text{ A} = \frac{1 \text{ C}}{1 \text{ s}} = 1 \text{ C/s}$$

charge carrier

$$dq = i dt \quad \int dq = \int i dt \quad Q = \int_0^t i dt$$

Resistance

$$R = \rho \frac{l}{A}$$

ρ - resistivity

l - length

A - cross-sectional Area.

$$i = n A v q$$

n - charge carrier density

v - drift velocity q - charge


$$R = \frac{V}{I}$$

$$V = IR$$



$$R = R_1 + R_2$$



in series

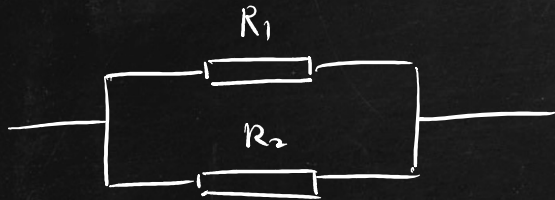

$$\frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}$$

in parallel

Y- Δ Transform / Star- Δ transform

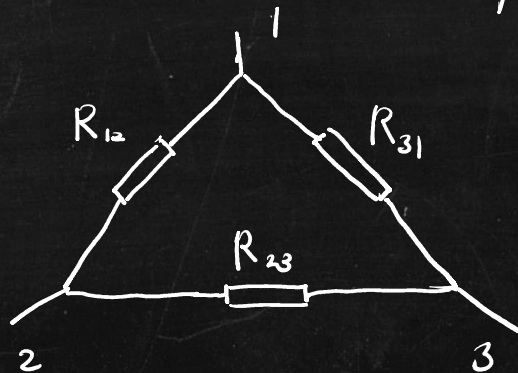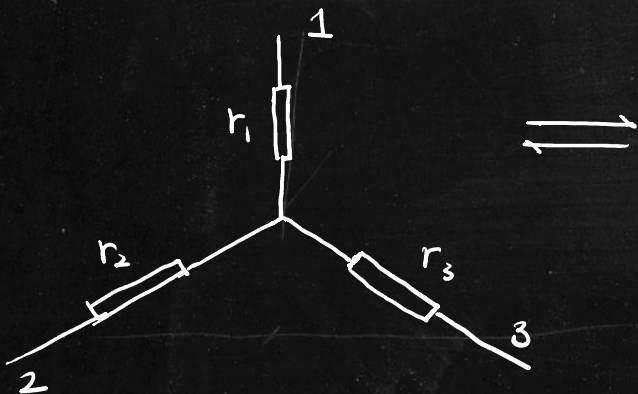



$$\begin{cases} R_{12} = r_1 + r_2 + \frac{r_1 \cdot r_2}{r_3} \\ R_{23} = r_2 + r_3 + \frac{r_2 \cdot r_3}{r_1} \\ R_{31} = r_3 + r_1 + \frac{r_3 \cdot r_1}{r_2} \end{cases}$$

$$\begin{cases} r_1 = \frac{R_{12} \cdot R_{31}}{R_{12} + R_{23} + R_{31}} \\ r_2 = \frac{R_{23} \cdot R_{12}}{R_{12} + R_{23} + R_{31}} \end{cases}$$

$$r_3 = \frac{R_{31} \cdot R_{23}}{R_{12} + R_{23} + R_{31}}$$

$$P = VI \quad P = I^2 R = \frac{V^2}{R}$$

Kirchhoff's Law

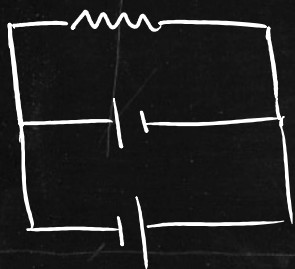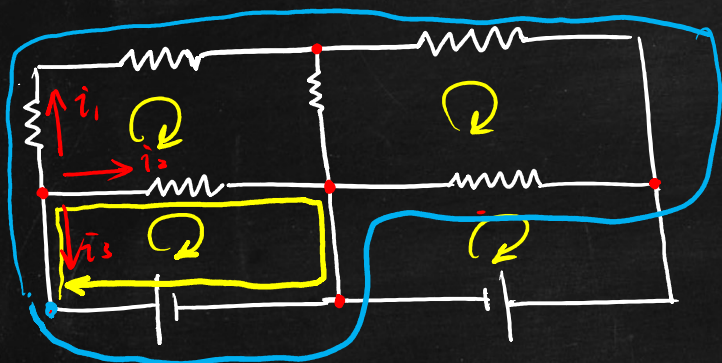


junction.

$$\sum i = 0$$

$$\underline{i_1 + i_2 + i_3 = 0}$$


Circle

$$\sum V = 0$$

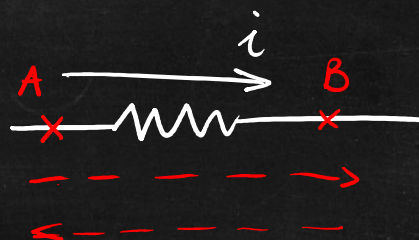

$$-Ri$$

$$Ri$$

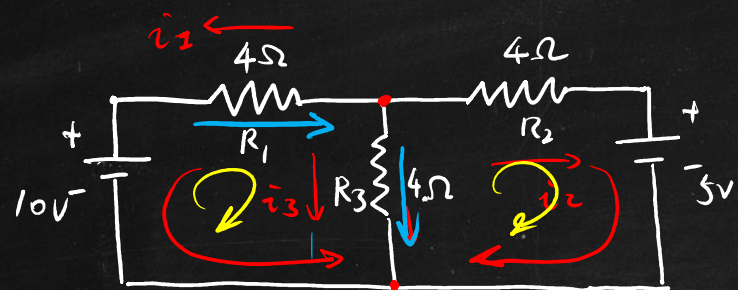



$$\begin{cases} i_1 + i_2 + i_3 = 0 \\ i_1 R_1 - i_3 R_3 + 10 = 0 \\ -i_2 R_2 - 5 + i_3 R_3 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} i_1 + i_2 + i_3 = 0 \\ 4i_1 - 4i_3 + 10 = 0 \\ -4i_2 - 5 + 4i_3 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} i_1 = \frac{4i_3 - 10}{4} \\ i_2 = \frac{4i_3 - 5}{4} \end{cases}$$

$$\frac{4i_3 - 10}{4} + \frac{4i_3 - 5}{4} + i_3 = 0$$

$$3i_3 - \frac{15}{4} = 0 \quad i_3 = \frac{5}{4} = 1.25 \text{ (A)}$$




$$i_1 = \frac{5 - 10}{4} = -\frac{5}{4} \text{ (A)} \quad i_2 = \frac{5 - 5}{4} = 0$$

P826 72

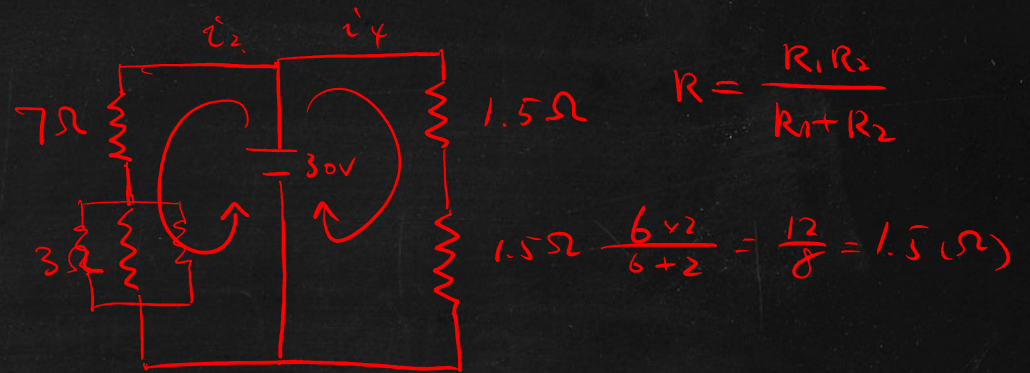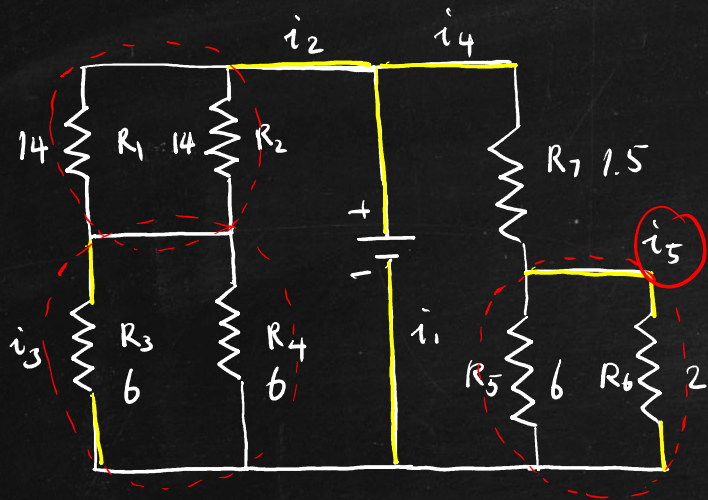



$$i_2 = 3A \quad i_3 = 1.5A \quad i_4 = 10A \quad i_1 = i_2 + i_4 = 13(A)$$
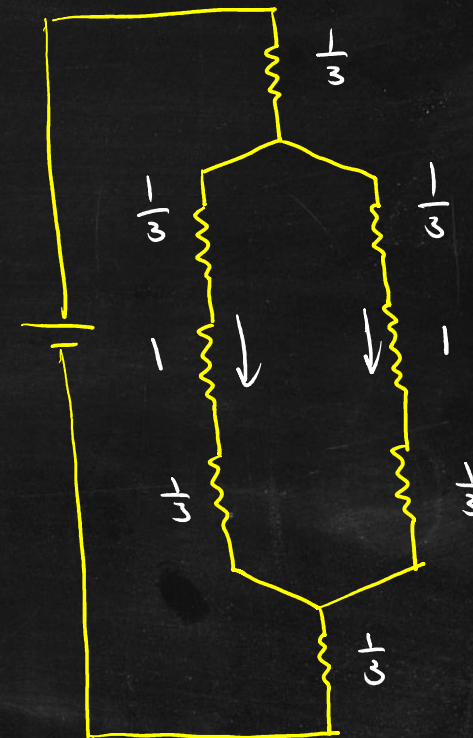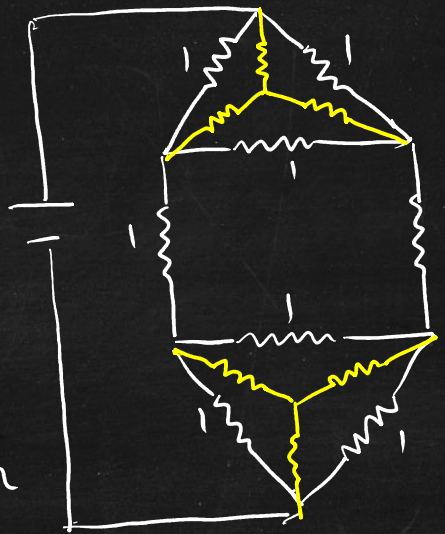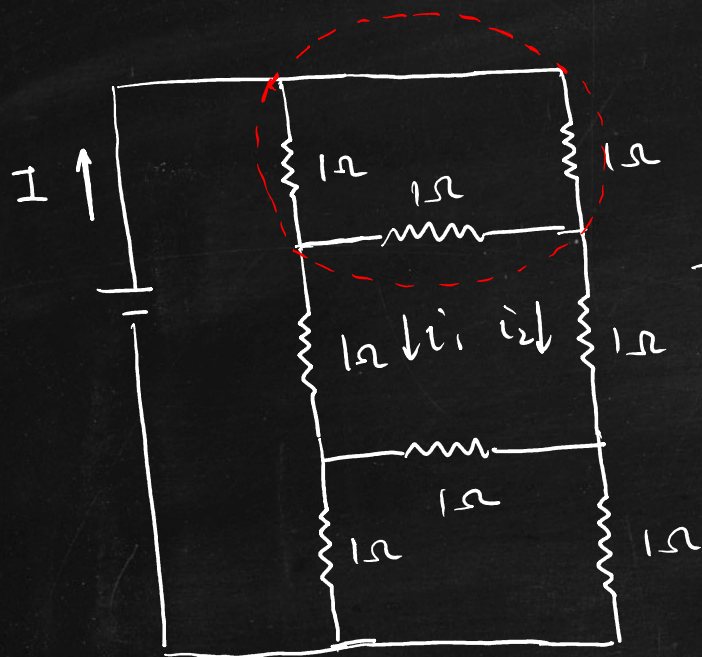
$$\underline{I_5 \cdot R_5} = \underline{i_5 \cdot R_6} \quad \frac{I_5}{i_5} = \frac{R_6}{R_5} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3} \quad i_5 = 7.5(A)$$



$$R_{12} = R_{23} = R_{31} = 1$$
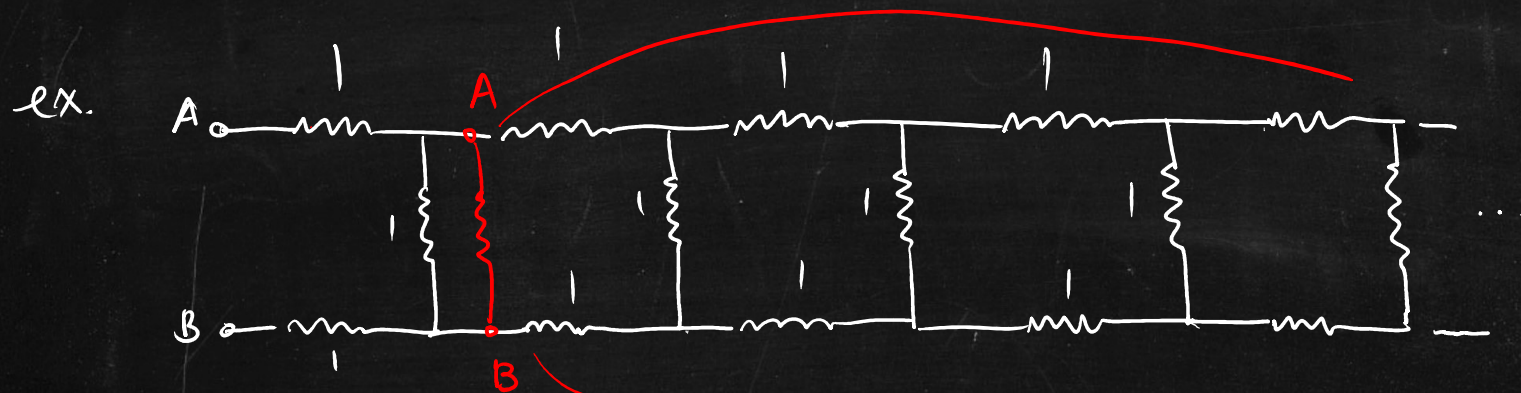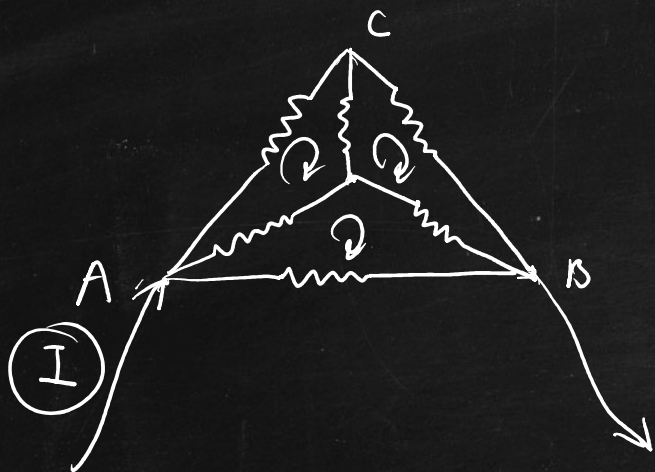
$$r_1 = \frac{R_{12} R_{31}}{R_{12} + R_{23} + R_{31}} = \frac{1 \times 1}{1 + 1 + 1} = \frac{1}{3} \dots$$



$$\frac{r_{AB} \cdot 1}{r_{AB} + 1} + 1 + 1 = r_{AB}$$

